


ΕΡΓΑΣΙΑ 2

ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΑΜ	EMAIL
ΚΑΤΟΠΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	02124	int02124@uoi.gr


ΑΣΚΗΣΗ 1

Πίνακα Αληθείας Κυκλώματος:

a	b	f	g	e
0	0	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0

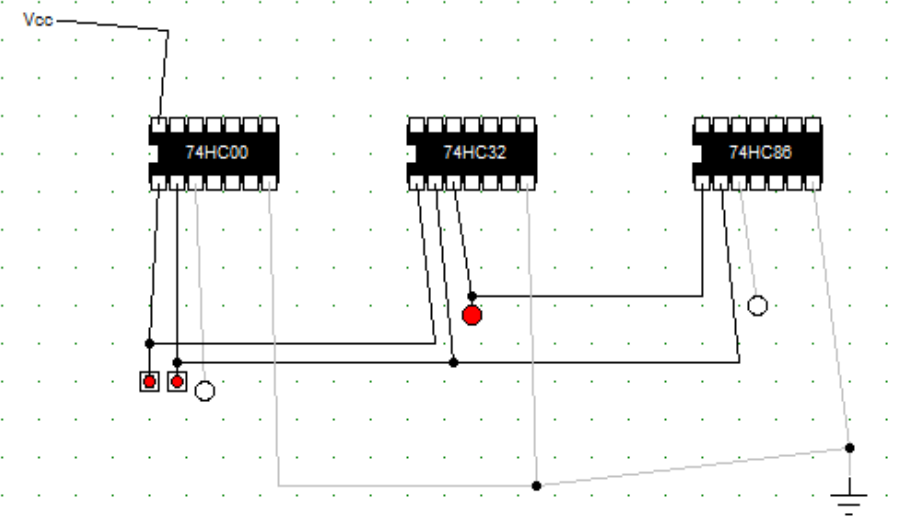



Κυματομορφή

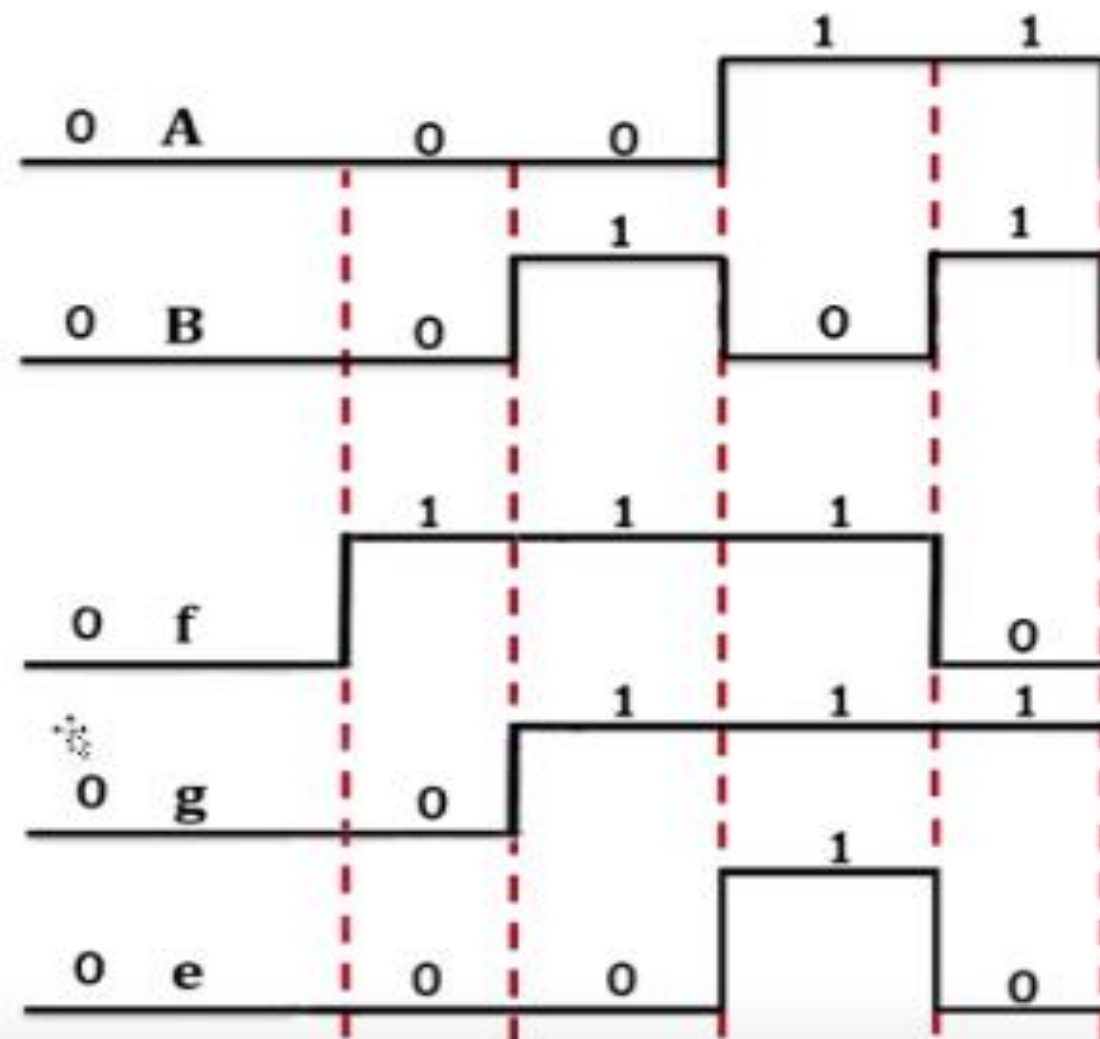

ΑΣΚΗΣΗ 2



Πίνακα Αληθείας Κυκλώματος:

A	B	Y	Y'
0	0	1	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	1	0

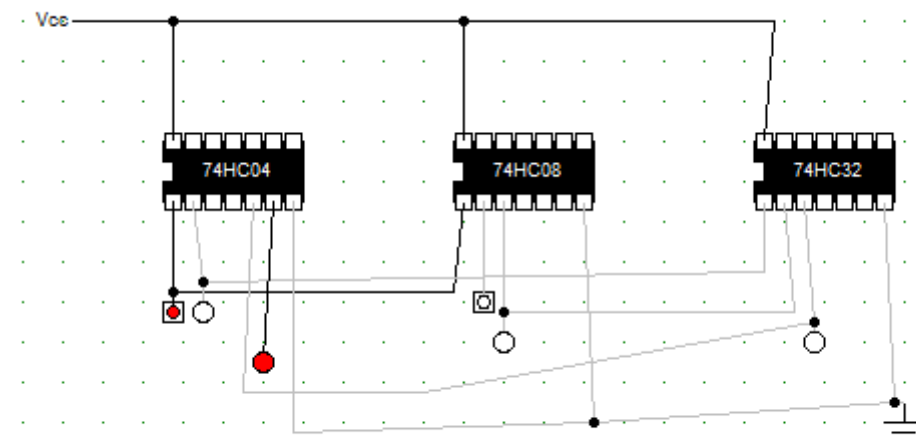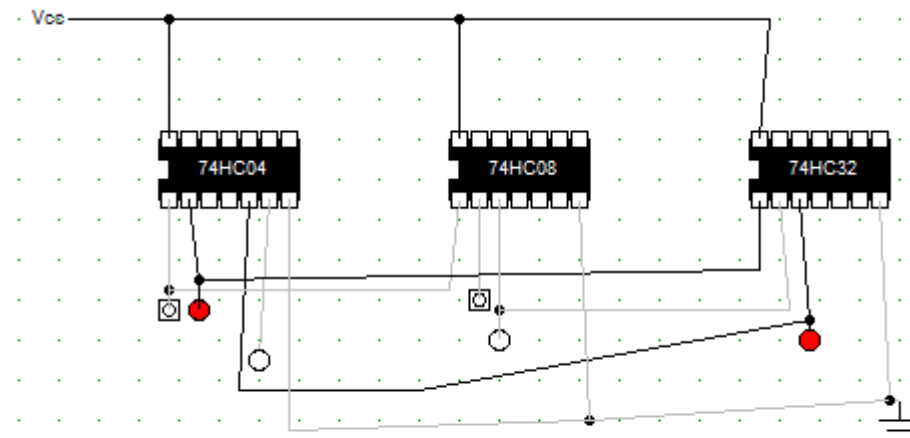


ΑΣΚΗΣΗ 3

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

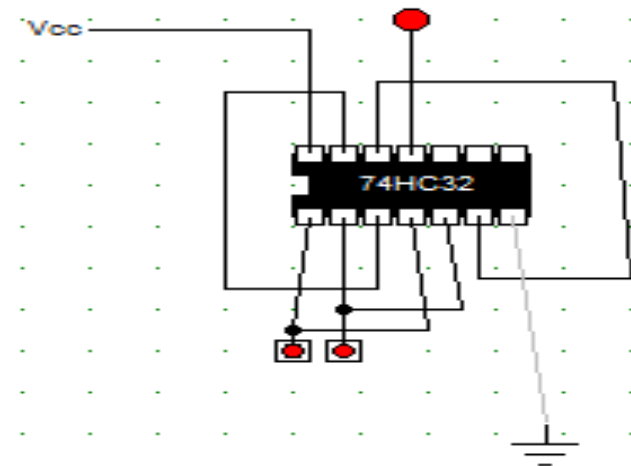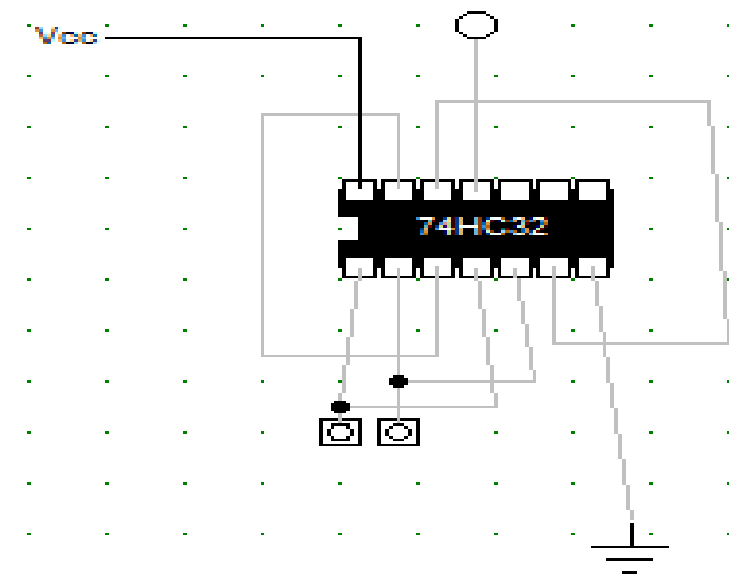

ΑΣΚΗΣΗ 3

- ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ

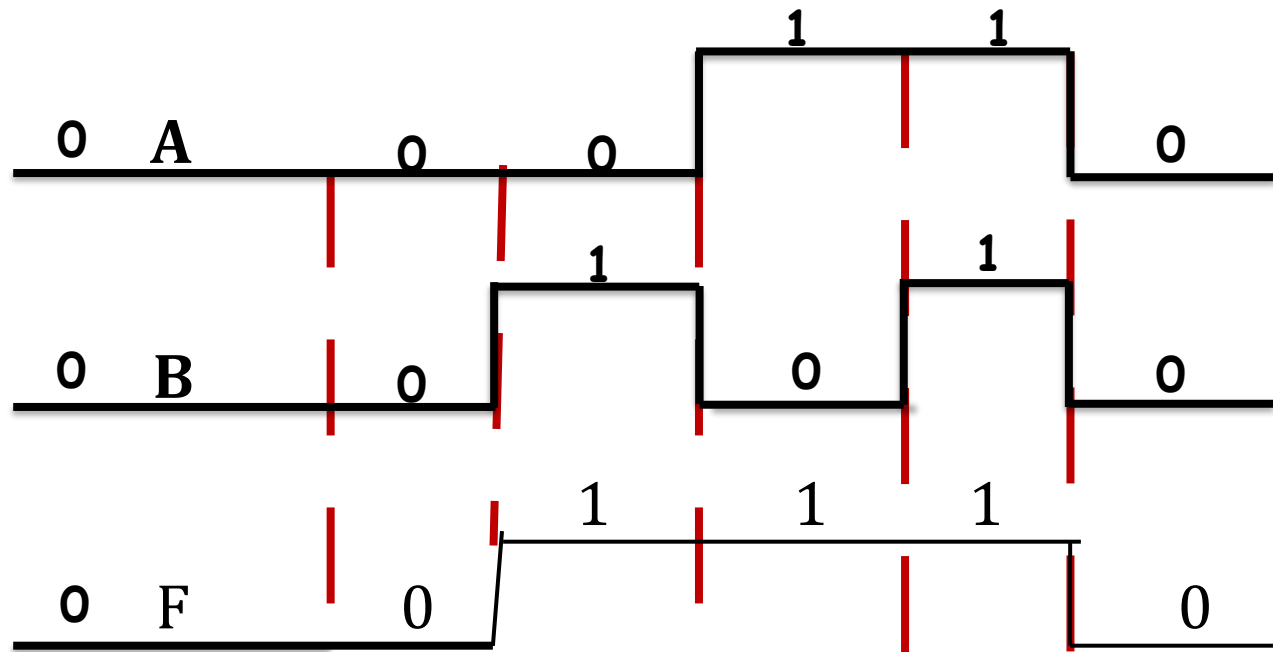

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

- 1) Δυσκολευτήκα λίγο με τις κυματομορφές για το πως να φτιαξω σωστά τις γραμμές αλλά στις επόμενες εργασίες πιστεύω θα το βρω.
- 2) Στην άσκηση 2 ,αν δεν κάνω λάθος, έχω συνδεσει όλα τα ολοκληρωματα με την πηγή .Αυτο το διορθωσα στην πρώτη άσκηση καθώς και στα αρχεία του digital works γιατί νομίζω πως αν στο board του εργαστηριου τα τοποθετησω σωστά τα ολοκληρωματα θα τροφοδοτούνται όλα με ρεύμα και δε θα χρειάζεται το καθένα ξεχωριστά καλώδιο.